Лабораторна робота №2 з курсу «Мікроконтролери Ч.1»

ПРОСТЕ КЕРУВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛІЄНТСЬКОЇ ПРОГРАМИ НА ВЕБ-СТОРІНІІ

Порядок виконання роботи

- 1. Поділитись на пари за порядковим номером у списку. (Перший і другий роблять варіант №1, третій і четвертий роблять № 2 і т.д.).
- 2. Згідно варіанту завдання (таблиця 1) зібрати в одному з пакетів симуляції схему на основі МК Esp8266/Esp32.
- 3. Написати програму мовою C/C++ в Arduino IDE для реалізації вказаного завдання.
 - 3.1 Додати на веб-сторінку кнопку відсилання команди.
 - 3.2 Добавити обробку читання і відсилання даних по UART
- 4. Залити програму в пам'ять контролера.
- 5. Налаштувати параметри протоколу обміну в PuTTY (або любій схожій програмі)
- 6. Отримані результати представити викладачу.

Завлання

- 1. Необхідно встановити однакові налаштування СОМ-портів з партнером.
- 2. Запуск роботи алгоритмів зі світлодіодами виконуєтьсяшляхом натиску відповідних кнопок (на клієнтській формі).
- 3. При натисканні кнопок на МК запускаються відповідні алгоритми блимання іконок на клієнтській формі.
- 4. При натисканні другої кнопки на веб сторінці відправляється відповідна команда по UART і запускається алгоритм на контролері партнера.

5. При наявності нових даних на порті зчитати і перевірити чи прийшла зазначена команда. Якщо так, то активувати свій алгоритм блимання.

| зазначена команда. Укщо так, то активувати сви алгоритм олимання. | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|--------|---------|
| № | Data Bits | Stop Bits | Parity | Speed | Command |
| п/п | | | | | & Algo |
| 1 | 5 | 1 | even | 9600 | A, HEX |
| 2 | 6 | 1 | even | 115200 | B, BIN |
| 3 | 7 | 1 | even | 57600 | C, DEC |
| 4 | 8 | 1 | even | 28800 | D, OCT |
| 5 | 5 | 2 | even | 9600 | E, BIN |
| 6 | 6 | 2 | even | 115200 | F, HEX |
| 7 | 7 | 2 | even | 57600 | G, OCT |
| 8 | 8 | 2 | even | 28800 | H, DEC |
| 9 | 5 | 1 | odd | 9600 | I, HEX |
| 10 | 6 | 1 | odd | 115200 | J, BIN |
| 11 | 7 | 1 | odd | 57600 | K, DEC |
| 12 | 8 | 1 | odd | 28800 | L, OCT |
| 13 | 5 | 2 | odd | 9600 | M, HEX |
| 14 | 6 | 2 | odd | 115200 | N, BIN |
| 15 | 7 | 2 | odd | 57600 | O, DEC |
| 16 | 8 | 2 | odd | 28800 | P, OCT |

Таблиця 2. Варіанти алгоритмів роботи для світлодіодів

| N₂ | 1 wonting 2. Buptanina ancopaniano possina siar continosisoto | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|
| п/п | Опис алгоритму | | | | |
| 11/11 | (за замовчуванням діоди блимають | | | | |
| | почергово: $L1 \rightarrow L2 \rightarrow L3 \rightarrow L1$) | | | | |
| 1 | Лінійка світлодіодів змінює напрямок руху при кожному новому запуску алгоритму. (Було $L1 \to L2 \to L3$, стає $L3 \to L2 \to L1$) | | | | |
| 2 | Лінійка світлодіодів рухається в іншому напрямку. | | | | |
| 3 | Збільшує швидкість блимання світлодіодів. | | | | |
| 4 | При спрацюванні переключення діодів зупиняється і запускається таймер на 15 секунд. По проходженню таймера відновлюється переключення діодів. | | | | |
| 5 | Лінійка світлодіодів починає працювати в циклі $L3 \rightarrow L2 \rightarrow L1 \rightarrow L2 \rightarrow L3$ до наступного спрацювання. Друге спрацювання вертає початкову чергу | | | | |
| 6 | При натиску наступний діод стає активним, активує наступний від нього в черзі діод. При наступному спрацюванні вимикає наступний в черзі діод. | | | | |
| 7 | Збільшує час перемикання на наступний діод в черзі | | | | |
| 8 | Зупиняє виконання базового алгоритму. Повторний виклик продовжує його виконання з останнього активного в черзі діода. (де зупинили, там і продовжили) | | | | |

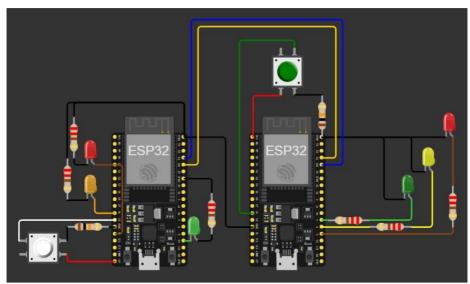


Рис. 1. Типова схема підключення в пакеті Wokwi

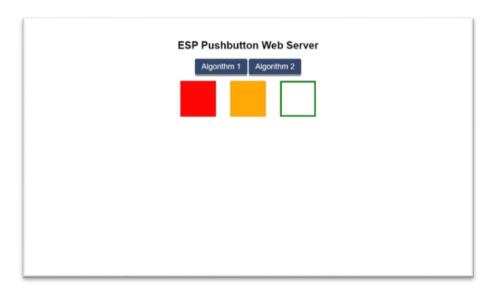


Рис. 2. Вигляд конструктора вікна клієнтської програми

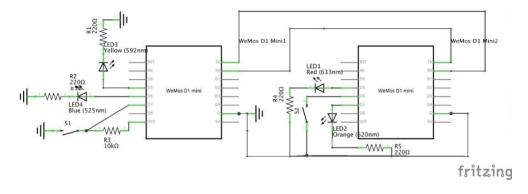


Рис. 3. Типова схема підключення в пакеті Fritzing

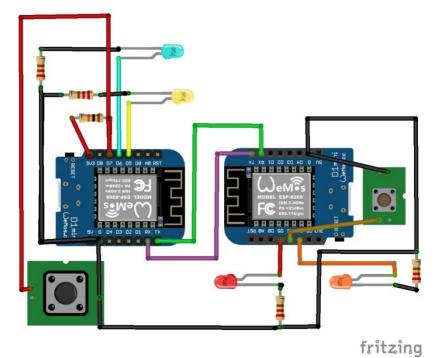


Рис. 4. Схема підключення в пакеті Fritzing

З'єднання мікроконтролера з персональним комп'ютером

Підключається до фізичного СОМ-порту комп'ютера. Компонента підключається безпосередньо до виводів порту UART мікроконтролера. У властивостях компоненти необхідно вказати параметри підключення (рис. 5-9): СОМ-порт ПК, з яким компонента буде працювати, швидкість обміну, кількість стоп-бітів і т.п.

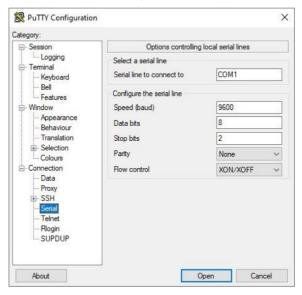


Рис.5. Параметри протоколу обміну в РиТТУ

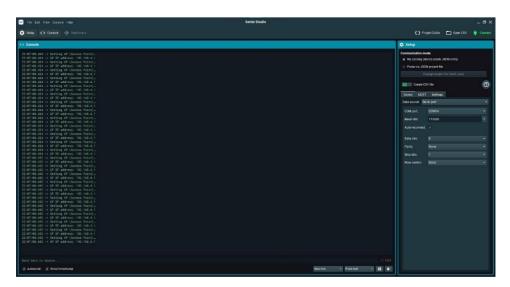


Рис. 6. Параметри протоколу обміну в Serial Studio

```
| Materials | Mate
```

Рис.7. Параметри протоколу обміну в VSCode

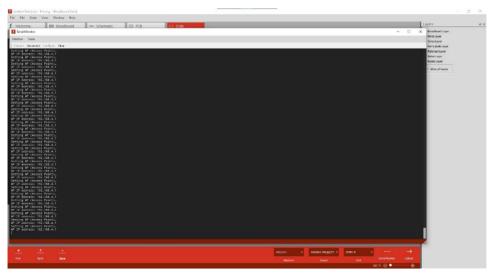


Рис.8. Параметри протоколу обміну в Fritzing

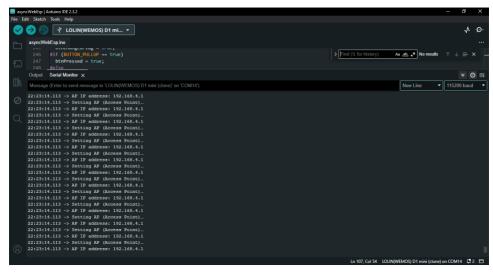


Рис.9. Параметри протоколу обміну в ArduinoIDE



Рис. 10. Параметри протоколу обміну в Тега Тегт